

Implement the function $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 3, 4, 8, 9, 15)$ with

a) 8-to-1 MUX


using implementation table method:

A, B and C will be connected to the selection lines and D will be used for the inputs of the MUX.

	A	B	C	D	F
m_0	0	0	0	0	1
m_1	0	0	0	1	1
m_2	0	0	1	0	0
m_3	0	0	1	1	1
m_4	0	1	0	0	1
m_5	0	1	0	1	0
m_6	0	1	1	0	0
m_7	0	1	1	1	0
m_8	1	0	0	0	1
m_9	1	0	0	1	1
m_{10}	1	0	1	0	0
m_{11}	1	0	1	1	0
m_{12}	1	1	0	0	0
m_{13}	1	1	0	1	0
m_{14}	1	1	1	0	0
m_{15}	1	1	1	1	1

implementation table method:

	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
D'	0	2	4	6	8	10	12	14
D	1	3	5	7	9	11	13	15
	1	D	D'	0	1	0	0	D

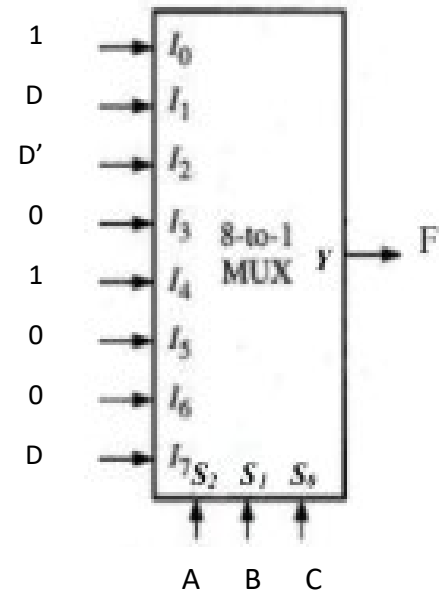

b) 4-to-1 MUX

using truth table:

C and D will be connected to the selection lines and A and B will be used for the inputs of the MUX.


3)

A	B	C	D	F	CD=00	CD=01	CD=10	CD=11
0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1

- Truth Table -

CD	F
00	$A + B'$
01	B'
10	0
11	$A \odot B$

- Function Table -

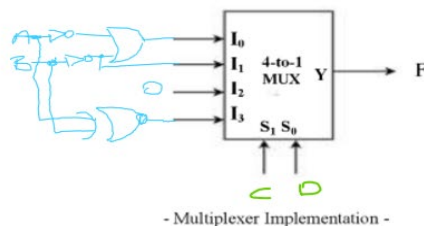

- Multiplexer Implementation -

