

# Homework #4

Implement the function  $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 3, 4, 8, 9, 15)$

- a) 8-to-1 Mux using Implementation table method.  
A, B and C will be connected to the selection lines and D


	A	B	C	D	F
m <sub>0</sub>	0	0	0	0	1
m <sub>1</sub>	0	0	0	1	1
m <sub>2</sub>	0	0	1	0	0
m <sub>3</sub>	0	0	1	1	1
m <sub>4</sub>	0	1	0	0	1
m <sub>5</sub>	0	1	0	1	0
m <sub>6</sub>	0	1	1	0	0
m <sub>7</sub>	0	1	1	1	0
m <sub>8</sub>	1	0	0	0	1
m <sub>9</sub>	1	0	0	1	1
m <sub>10</sub>	1	0	1	0	0
m <sub>11</sub>	1	0	1	1	0
m <sub>12</sub>	1	1	0	0	0
m <sub>13</sub>	1	1	0	1	0
m <sub>14</sub>	1	1	1	0	0
m <sub>15</sub>	1	1	1	1	1

$$2^3 = 8$$

A, B, C → selections

D → input

	A'B'C'	A'B'C	AB'C'	AB'C	ABC'	ABC	ABC'	ABC
	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>7</sub>
D'	0	2	4	6	8	10	12	14
D	1	3	5	7	9	11	13	15
	1	D	D'	0	1	0	0	D

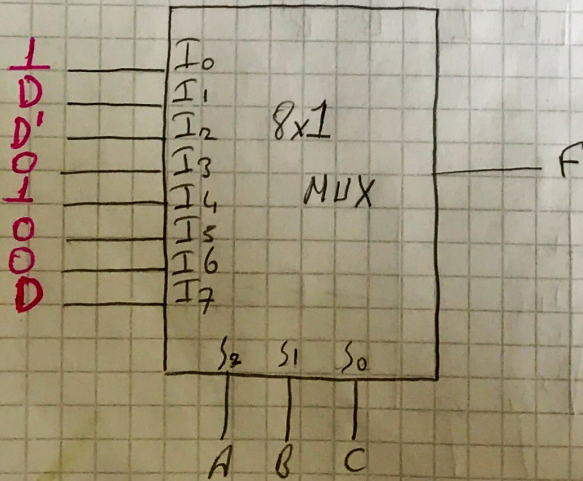



Mustafa Kinali  
21707397

b) 4 to 1 MUX

using truth table

C and D will be connected to the Selection A and B

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Cond B  $\rightarrow$  used for selection Lines

A and B  $\rightarrow$  used for data inputs

CD = 00  $I_0$

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

	B	0	1
A	0	1	1
	1	1	

$$F = A'B' + A'B + AB'$$

$$F = A' + B'$$

CD = 01  $I_1$

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

	B	0	1
A	0	1	
	1	1	

$$F = A'B' + AB'$$

$$F = B'$$

CD = 10  $I_2$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

	B	0	1
A	0		
	1		

$$F = 0$$


CD = 11  $I_3$

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

	B	0	1
A	0	1	1
	1		1

$$F = A'B' + AB = (A \oplus B)'$$

$$F = A \odot B$$

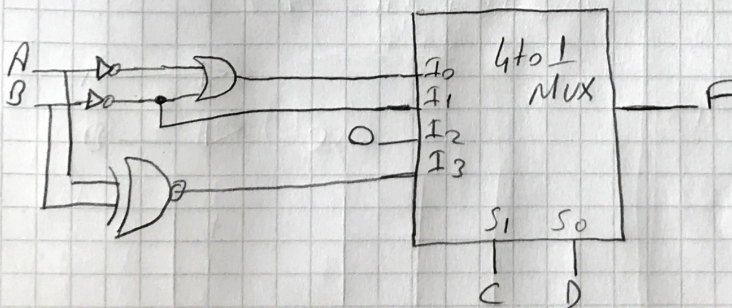

C	D	F
0	0	$A' + B'$
0	1	$B'$
1	0	0
1	1	$A \odot B$