



Circuit Theory 1


Fundamental of Electronics

Homework 3

STUDENT NAME : BARIS
STUDENT SURNAME : KARAPELIT
STUDENT NUMBER : 21707346

Circuit 1, HW3

Find I in the circuit below

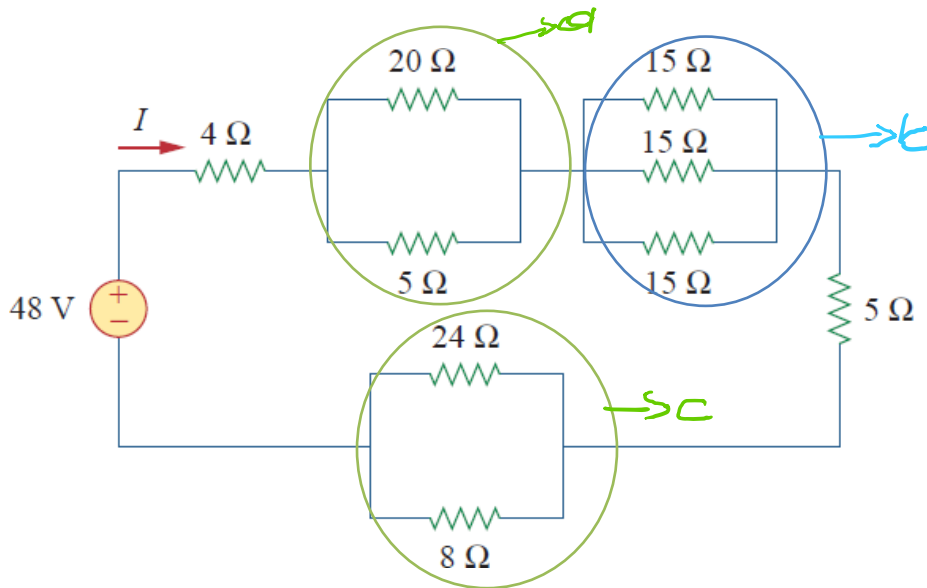

Parallel to:

$$R_{EQ} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

a to :

$$a_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{1}{20}} = 4 \Omega$$

b to :

$$b_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15}} = \frac{1}{\frac{3}{15}} = 5 \Omega$$

c to :

$$c_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{24} + \frac{1}{8}} = \frac{1}{\frac{4}{24}} = 6 \Omega$$

Series to:

$$R_{EQ} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

$$R_{EQ} = 4 + a + b + 5 + c$$

$$= 4 + 4 + 5 + 5 + 6$$

$$R_{EQ} = 24 \Omega$$

$$V = I \cdot R$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{48}{24}$$

$$I = 2 A$$