



Using mesh analysis , find mesh currents  $i_1$  &  $i_2$

Apply KVL in loop – 1

$$5 - 2i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = 5/2 = 2.5A$$

$$\text{Now } i_1 - i_2 = -2A \Rightarrow i_1 - 2.5 = -2 \Rightarrow i_1 = 0.5 A$$

$$i_1 = 0.5 A \quad i_2 = 2.5 A$$