

Find the mesh currents  $i_1$ , and  $i_2$ .

