

Mustafa Kinali
21909337

Homework #4

Implement the function $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 3, 4, 8, 9, 15)$

- a) 8-to-1 Mux using Implementation table method.
A, B and C will be connected to the selection lines and D


	A	B	C	D	F
m ₀	0	0	0	0	1
m ₁	0	0	0	1	1
m ₂	0	0	1	0	0
m ₃	0	0	1	1	1
m ₄	0	1	0	0	1
m ₅	0	1	0	1	0
m ₆	0	1	1	0	0
m ₇	0	1	1	1	0
m ₈	1	0	0	0	1
m ₉	1	0	0	1	1
m ₁₀	1	0	1	0	0
m ₁₁	1	0	1	1	0
m ₁₂	1	1	0	0	0
m ₁₃	1	1	0	1	0
m ₁₄	1	1	1	0	0
m ₁₅	1	1	1	1	1

$$2^3 = 8$$

A, B, C → selections

D → input

	A'B'C'	A'B'C	A'BC'	A'BC	AB'C'	AB'C	ABC'	ABC
	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇
D'	0	2	4	6	8	10	12	14
D	1	3	5	7	9	11	13	15
	1	D	D'	0	1	0	0	D

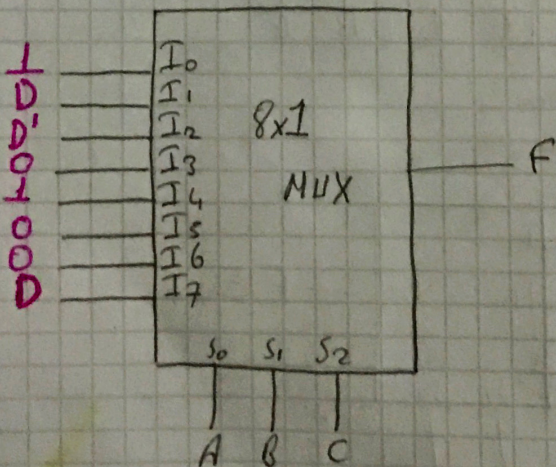

Mustafa Kınok
21707337

b) 4 to 1 MUX


using truth Table

C and D will be connected to the Selection A and B

	A	B	C	D	F
m0	0	0	0	0	1
m1	0	0	0	1	1
m2	0	0	1	0	1
m3	0	0	1	1	1
m4	0	1	0	0	1
m5	0	1	0	1	0
m6	0	1	1	0	0
m7	0	1	1	1	0
m8	1	0	0	0	1
m9	1	0	0	1	1
m10	1	0	1	0	0
m11	1	0	1	1	0
m12	1	1	0	0	0
m13	1	1	0	1	0
m14	1	1	1	0	0
m15	1	1	1	1	1

C and D → used for selection Lines
A and B → used for data inputs

$A'B$
 $(A+B)$
 A'
 $A.B$

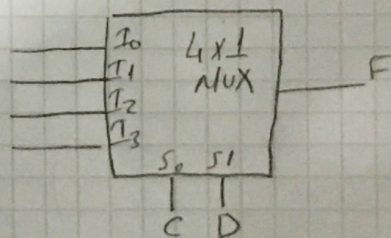

CD = 00 (I_0)

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

A \ B	0	1
0	1	1
1		1

$$F = A'B' + A'B + AB$$

$$F = A' + B$$

CD = 01 (I_1)

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A \ B	0	1
0	1	
1		

$$F = A'B'$$

$$F = (A+B)'$$

CD = 10 (I_2)

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

A \ B	0	1
0	1	1
1		

$$F = A'B' + A'B$$

$$F = A'$$

CD = 11 (I_3)

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A \ B	0	1
0		
1		1

$$F = AB$$